

Progetto Finale di Reti Logiche

a.a 2020/2021

Samuele Messineo
codice persona: 10616398
email: samuele.messineo@mail.polimi.it

Sommario

1	Introduzione	3
2	Descrizione algoritmo	3
2.1	Esempio	4
3	Architettura.....	5
3.1	Macchina a stati finiti FSM.....	5
3.1.1	Lettura e calcolo parametri.....	6
3.1.2	Calcolo pixel equalizzati e scrittura.....	6
4	Descrizione segnali interni	7
5	Risultati sperimentali	8
6	Simulazioni.....	9
6.1	Immagine 2x2.....	9
6.2	Reset asincrono.....	9
6.3	Immagine vuota	9
7	Conclusione	10

1 Introduzione

Obbiettivo della Prova Finale di Reti Logiche è quello di realizzare, in linguaggio VHDL, un componente hardware, per l'equalizzazione dell'istogramma di una immagine.

Questo metodo è usato per ricalibrare i livelli di contrasto di un'immagine in input, specialmente quando questa ha una gamma ristretta di valori di intensità.



Figura 1: Confronto prima e dopo l'equalizzazione

Il componente sviluppato si interfaccia con una memoria RAM, con indirizzi di 16 bit e celle da 8 bit, contenente nei primi due indirizzi le dimensioni dell'immagine da equalizzare, e poi sequenzialmente i valori di tutti i suoi pixel. Al termine dell'elaborazione i valori dei nuovi pixel equalizzati saranno scritti sulla RAM.

2 Descrizione algoritmo

Nella componente sviluppata, è stata implementata una versione semplificata dell'algoritmo standard, applicato solo su immagini in scala grigi a 256 livelli.

Data un'immagine in input, è richiesta una prima fase di lettura e calcolo dei parametri secondo cui avverrà l'equalizzazione:

$$\text{DELTA_VALUE} = \text{MAX_PIXEL_VALUE} - \text{MIN_PIXEL_VALUE}$$

$$\text{SHIFT_LEVEL} = (8 - \text{FLOOR}(\text{LOG2}(\text{DELTA_VALUE} + 1)))$$

E (Sia $\text{CURRENT_PIXEL_VALUE}$ il valore di un generico pixel dell'immagine in input) una seconda fase per il calcolo dei nuovi valori equalizzati dei pixel:

$$\text{TEMP_PIXEL} = (\text{CURRENT_PIXEL_VALUE} - \text{MIN_PIXEL_VALUE}) \ll \text{SHIFT_LEVEL}$$

$$\text{NEW_PIXEL_VALUE} = \text{MIN}(255, \text{TEMP_PIXEL})$$

2.1 Esempio

L'esempio presentato mostra il contenuto della memoria al termine di un'elaborazione di un'immagine 3x3.

 


Figura 2: Immagine originale e l'immagine equalizzata

Contenuto RAM:

INDIRIZZO MEMORIA	VALORE	COMMENTO
0	3	\\ numero colonne
1	3	\\ numero righe
2	76	\\ primo pixel immagine
3	131	
4	109	
5	89	
6	46	
7	121	
8	62	
9	59	
10	46	\\ ultimo pixel immagine
11	120	\\ primo pixel immagine equalizzata
12	255	\\(risultato)
13	252	
14	172	
15	0	
16	255	
17	64	
18	52	
19	0	

3 Architettura

L'algoritmo richiede due fasi distinte:

-Lettura e calcolo parametri conversione: ricerca del valore massimo e minimo dei pixel che compongono l'immagine memorizzati in memoria e il calcolo dello shift level.

-Calcolo pixel equalizzati e scrittura: per ogni pixel letto in memoria avviene il calcolo del rispettivo pixel equalizzato e poi viene scritto in memoria.

Il comportamento dell'algoritmo può essere modellato dalla seguente FSM

3.1 Macchina a stati finiti FSM

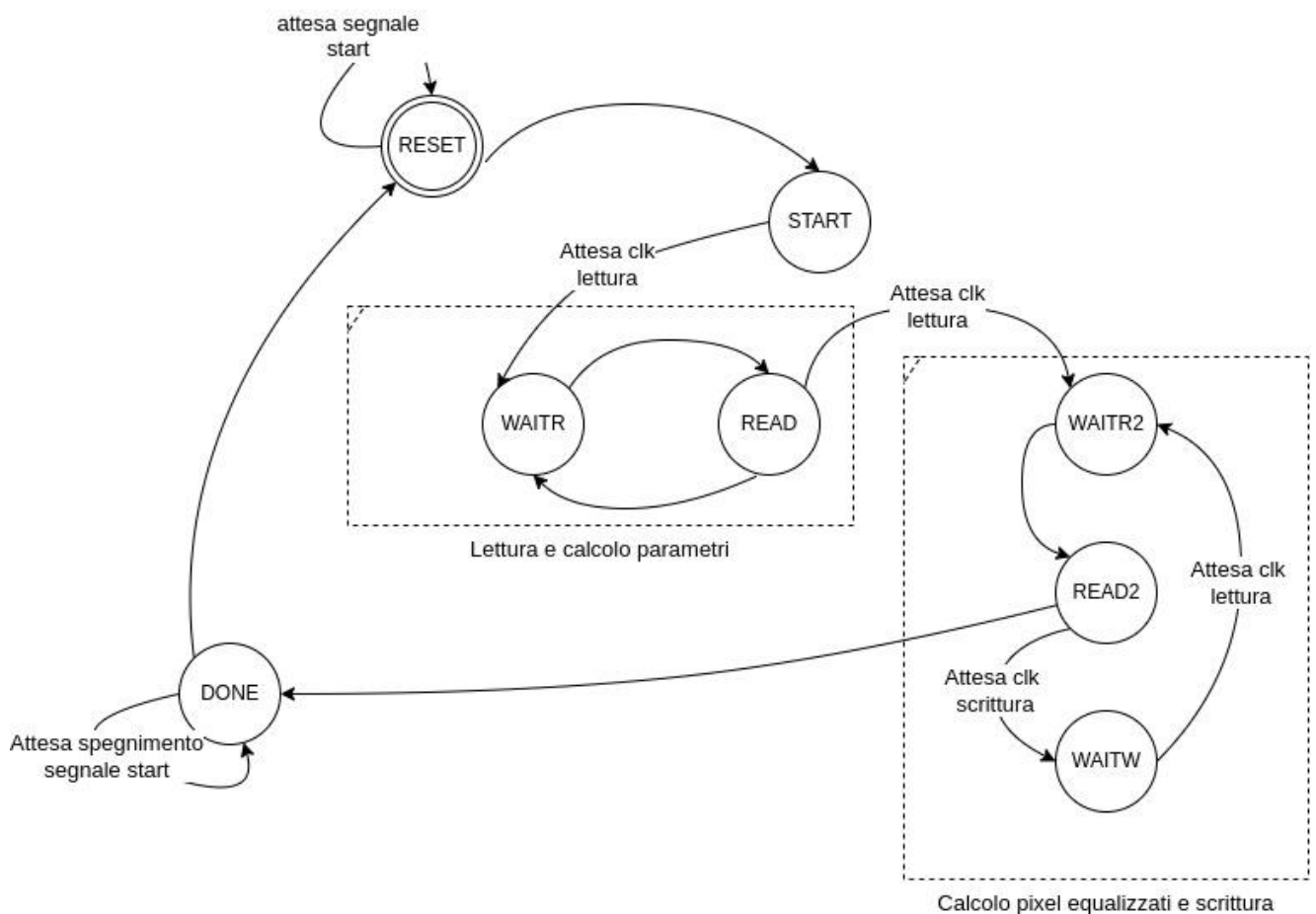


Figura 3: Rappresentazione della macchina a stati finiti

Dallo stato di **RESET**, tutti i segnali vengono reimpostati al loro valore di default, in attesa che il segnale di **start** sia portato a 1. A questo punto si passa allo stato **START**, qui settiamo la configurazione di lettura, ponendo il segnale di *enable* (*o_en*) ad 1, mentre quello di *write* (*o_we*) rimane a 0 dallo stato di **RESET**. Ci prepariamo a leggere il primo indirizzo di memoria e passiamo allo stato di **WAITR**.

3.1.1 Lettura e calcolo parametri

Avviene alternando il passaggio tra due stati WAITR e READ: il primo permette di saltare un ciclo di clock attendendo che la RAM prepari il valore richiesto in output. Il Secondo legge in input dalla RAM.

Nelle prime due iterazioni READ andrà a memorizzare le dimensioni delle immagini, nelle successive avviene la ricerca dei valori di massimo e minimo.

Determinati massimi e minimi, passiamo alla parte finale di questa fase, il calcolo dello *shift level* tramite una serie di controlli soglia.

3.1.2 Calcolo pixel equalizzati e scrittura

Ritornando all'indirizzo di memoria contenente il primo pixel dell'immagine per poter ripetere una lettura di tutti i pixel, come nella fase precedente e per ognuno di questi creiamo il rispettivo pixel equalizzato, secondo l'algoritmo e specifichiamo l'indirizzo in cui sarà scritto in output:

$$\text{indirizzo_corrente} + (\text{num_righe} * \text{num_colonne})$$

Anche qui avremo bisogno di attendere un ciclo di clock perché la RAM scriva in memoria, ci poniamo in attesa in WAITR per poi passare al prossimo pixel tornando in WAITR.

Equalizzati tutti i pixel non ci resta che passare dallo stato di READ2 a quello finale di DONE portando il segnale di *o_done* a 1. In DONE abbassiamo il segnale di *i_start* e ci poniamo in RESET, qui terminiamo riportando tutti i segnali al loro valore di default e ci poniamo in attesa di una nuova immagine (*i_start*=1).

4 Descrizione segnali interni

Segnale/Variabile	Dettagli	Descrizione
ncolonne	Vettore 8 bit std_logic_vector(7 downto 0);	Numero colonne dell'immagine
nrighe	Vettore 8 bit std_logic_vector(7 downto 0);	Numero righe dell'immagine
max_pixel	Vettore 8 bit std_logic_vector(7 downto 0);	Valore più alto raggiunto dai pixel nell'immagine
min_pixel	Vettore 8 bit std_logic_vector(7 downto 0);	Valore più basso raggiunto dall'immagine
current_state	State_type	Stato in cui si trova la FSM
temp_address	Vettore 16 bit std_logic_vector(15 downto 0);	Indirizzo cella lettura
shift_level	Intero da 0 a 8 integer range 0 to 8;	Numero di shift a sinistra da eseguire per ottenere i nuovi pixel
temp_pixel	Vettore 8 bit std_logic_vector(7 downto 0);	Variabile per passaggi intermedi e che conterrà i valori dei pixel equalizzati

5 Risultati sperimentali

Dall'utilization report

Site Type	Used
Slice LUTs*	207
LUT as Logic	207
LUT as Memory	0
Slice Registers	82
Register as Flip Flop	82
Register as Latch	0
F7 Muxes	0
F8 Muxes	0


Dalla synsetis report, la costituzione del componente realizzato:

Component	Inputs number	Output size	Count
Adders	3 Input	17 Bit	Adress := 1
	3 Input	16 Bit	Adress := 1
	3 Input	16 Bit	Adress := 1
	3 Input	16 Bit	Adress := 1
Registers		16 Bit	Registers := 2
		8 Bit	Registers := 7
		4 Bit	Registers := 1
		3 Bit	Registers := 1
		1 Bit	Registers := 3
Muxes	2 Input	16 Bit	Muxes := 3
	8 Input	16 Bit	Muxes := 2
	8 Input	8 Bit	Muxes := 3
	2 Input	8 Bit	Muxes := 1
	8 Input	4 Bit	Muxes := 1
	8 Input	3 Bit	Muxes := 1
	5 Input	3 Bit	Muxes := 1
	2 Input	3 Bit	Muxes := 1
	8 Input	1 Bit	Muxes := 14
	2 Input	1 Bit	Muxes := 2

6 Simulazioni


A dimostrazione del funzionamento del componente sviluppato sono stati presentati tre esempi: uno standard e due casi limite.

6.1 Immagine 2x2

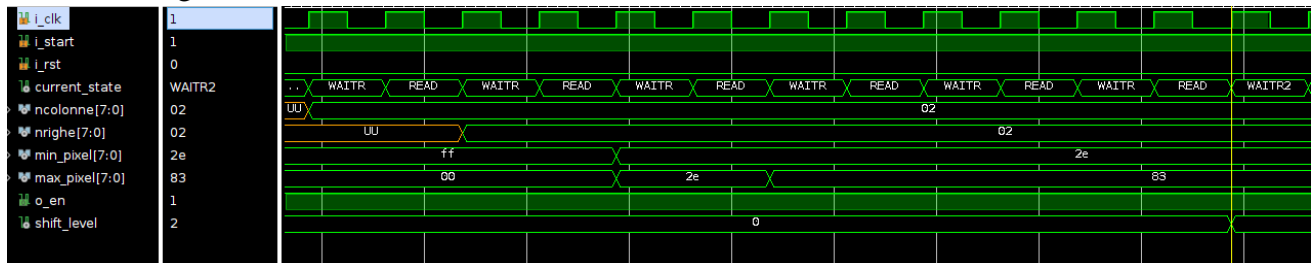

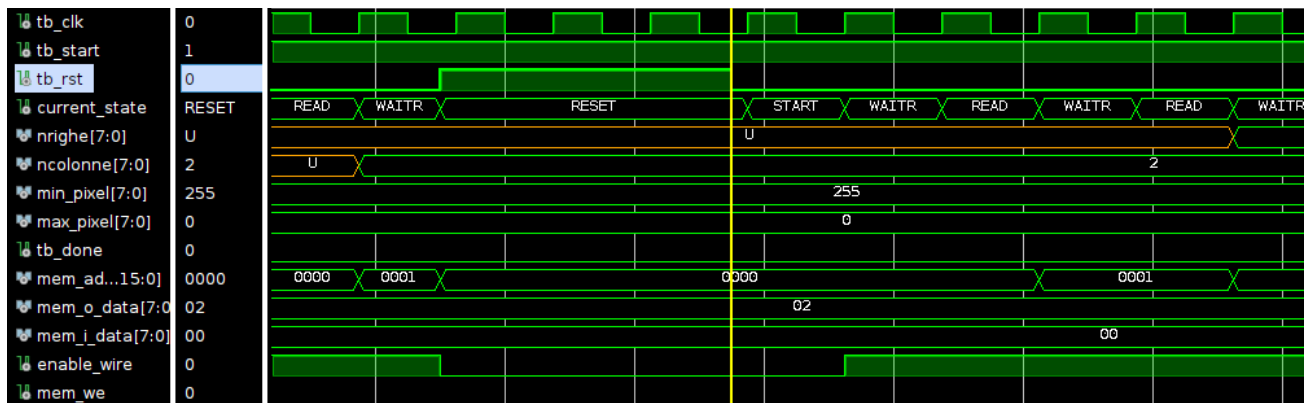
6.2 Reset asincrono

Nel caso in cui il segnale di `i_rst` venga alzato ad 1 in modo asincrono al segnale di clock, questa torna allo stato di RESET.



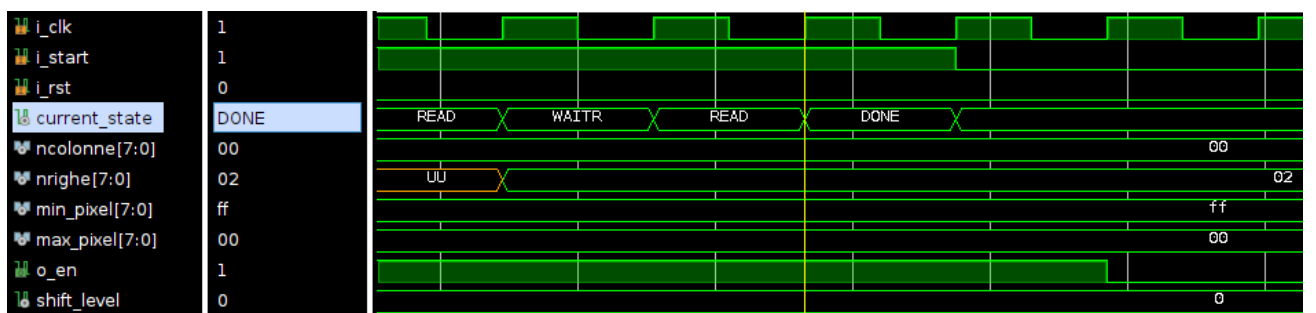6.3 Immagine vuota

Nel caso in cui venga inserita in input un'immagine vuota, dopo che nella prima fase è stato verificato che una delle sue due dimensioni è pari a zero, si passa dallo stato di READ a quello di DONE settando il segnale `o_done` ad 1.



7 Conclusione

Viviamo in un mondo dove i metodi di elaborazione digitale delle immagini hanno assunto un ruolo sempre più importante.

Per questo, poter comprendere meglio e farsi un'idea della logica applicativa alla base di uno di questi metodi è stato affascinante, ma arrivare a pensare e progettare una componente in modo personale che ne implementasse direttamente uno, seppure in maniera semplificata, lo è stato ancora di più.

Ho avuto la possibilità di realizzare un progetto e poterne simulare l'utilizzo, vedendo così i risultati del mio lavoro e studio; per questo motivo, questa è stata un'occasione per mettere alla prova e integrare le conoscenze teoriche apprese durante il corso di reti logiche.